

2.

(1) $Z_0 = \infty$. $Z_B = Z_0 = 400\Omega$

故 $Z_B = \frac{Z_0^2}{Z_L}$ $\therefore Z_0 = 200\Omega$

由“电源功率全部传输到负载 Z_L 处”

故从B往D看 $Z_L = \infty$

又 $Z_C \neq \infty$. 那么有

$Z_C = 0$. 而 $Z_C \rightarrow B = \infty$.

故 CD . BC 长为 $\frac{\lambda}{4}$

又 $Z_B = Z_A = 400\Omega$

$V_A = E_g \frac{Z_A}{Z_A + Z_g} = 8V$

$V_A = V_B = 8V$

所以 $Z_L = Z_0$

$V_1(1 + |P|) = V_B = 8V$

$|P| = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{1}{3}$

故 $V_1 = 6V$

$V_E = V_1(1 - |P|) = 4V$

故 $P_L = \frac{1}{2} \frac{V_E^2}{Z_L} = 0.08W$

$V_{1B} = \frac{1}{2} V_B = 4V$

$|P_{BL}| = -1$

$\Rightarrow V_{1C} = V_{1B} = 4V$, $|P|_{CD} = 1$

$\Rightarrow V_D = V_{1C}(1 + |P|_{CD}) = 8V$

(2) $Z_B = Z_0 = 400\Omega$

即使功率平均分配则两支路相同即可

$\Rightarrow Z_{D \rightarrow C} = \infty$. CD 长 $\frac{\lambda}{4}$

又由于 $P_L = P_1$ 且 $P_E = \frac{1}{2} I^2 \cdot Z_A = 0.08W$

$P_L = P_1 = \frac{1}{2} P_E = 0.04W$

$\Rightarrow V_C = 8V$

$V_E = 2\sqrt{2}V$

且 $V_B = 8V$ BC 长 $\frac{\lambda}{2}$

$\Rightarrow \rho_{BE} = \frac{8}{2\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$

$\Rightarrow |\Gamma|_{BE} = \frac{\rho - 1}{\rho + 1} = 0.478$

$|\Gamma|_{BE} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$ $Z_0 = 35.72\Omega$