

数学作业纸

班级: 180231 姓名: 钱思远 编号: 18373038 科目: 微波 2-3

第 1 页

2-10

解: (a) ① $u(z,t) = 100 \cos(6\pi \times 10^8 t + 2\lambda z)$

$$\dot{U}(z) = 100 e^{j2\lambda z} \text{ mV}$$

无反射波.

$$\dot{U}_i(z) = \dot{U}(z) = 100 e^{j2\lambda z} \text{ mV}$$


$$\dot{I}_i(z) = 2 e^{j2\lambda z}$$

$$Z_L = \frac{\dot{U}_i(z)}{\dot{I}_i(z)} = 50 \Omega = Z_0 \text{ 阻抗匹配}$$

$$\dot{U}_2 = \dot{U}_{i2} = 100 \text{ mV} \quad \dot{I}_2 = \dot{I}_{i2} = 2 \text{ mA}$$

$$\dot{U}_{r2} = 0 \quad \dot{I}_{r2} = 0$$

⑤

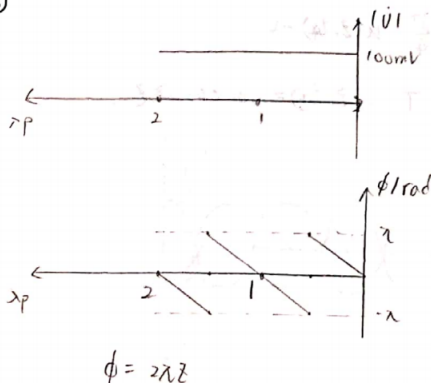

⑦

$$Z_{in} = Z_0 = 50 \Omega \text{ 不变}$$

$$(2) T = \frac{2\lambda}{u} = \frac{2\lambda}{6\pi \times 10^8} = \frac{1}{3} \times 10^{-8} \text{ s}$$

$$v_p = \frac{u}{\beta} = \frac{6\pi \times 10^8}{2\lambda} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\lambda_p = \frac{2\lambda}{\beta} = 1 \text{ m}$$


$$(3) t_1 = 0 \quad u(z, t_1) = 100 \cos 2\lambda z$$

$$t_2 = \frac{1}{4}T \quad u(z, t_2) = 100 \cos(\frac{\lambda}{2} + 2\lambda z)$$

$$t_3 = \frac{1}{2}T \quad u(z, t_3) = 100 \cos(\lambda + 2\lambda z)$$

$$t_4 = \frac{3}{4}T \quad u(z, t_4) = 100 \cos(\frac{3\lambda}{2} + 2\lambda z)$$

$$t_5 = T \quad u(z, t_5) = u(z, t_1)$$

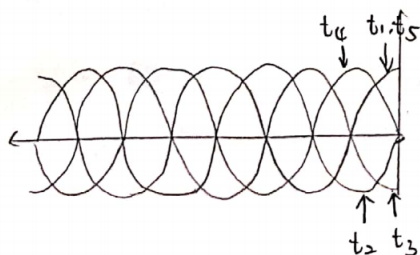

(b)

$$(1) u(z,t) = 100 \cos(2\lambda z) \cos(6\pi \times 10^8 t)$$

$$\dot{U}(z) = 50(e^{j2\lambda z} + e^{-j2\lambda z})$$

$$\dot{U}_r(z) = 50 e^{-j2\lambda z}$$

$$\dot{U}_i(z) = 50 e^{j2\lambda z}$$

$$\dot{I}(z) = e^{j2\lambda z} - e^{-j2\lambda z}$$

$$\dot{I}_r(z) = -e^{-j2\lambda z} \quad \dot{I}_i(z) = e^{j2\lambda z}$$

$$Z_L = \frac{\dot{U}(0)}{\dot{I}(0)} = \infty$$

$$\dot{U}_2 = 100 \text{ mV} \quad \dot{U}_i = 50 \text{ mV} \quad \dot{U}_r = 50 \text{ mV}$$

$$\dot{I}_2 = 0 \quad \dot{I}_i = 1 \text{ mA} \quad \dot{I}_r = -1 \text{ mA}$$

$$(2) T = \frac{2\lambda}{u} = \frac{1}{3} \times 10^{-8} \text{ m/s}$$

$$\lambda_p = \frac{2\lambda}{\beta} = 1 \text{ m}$$



扫描全能王 创建


③ $t_1=0 \quad u(z, t_1) = 100 \cos 2\pi z$

$t_2 = \frac{T}{4} \quad u(z, t_2) = 0$


$t_3 = \frac{T}{2} \quad u(z, t_3) = -100 \cos 2\pi z$

$t_4 = \frac{3T}{4} \quad u(z, t_4) = 0$

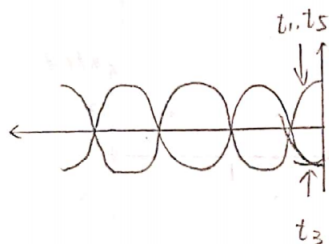$t_5 = T \quad u(z, t_5) = 100 \cos 2\pi z$




⑤ 电压幅度 $100|\cos 2\pi z|$

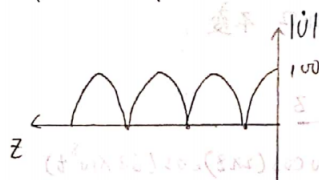

电压 ~~初相~~ 频域: $\dot{U} = 100 \cos 2\pi z$

当 $2\pi z \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 时 $\dot{U} > 0, \varphi = 0^\circ$

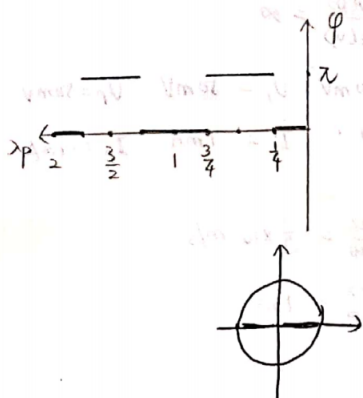$2\pi z \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ 时 $\dot{U} < 0, \varphi = \pi$



2-12

解: $Z_L = Z_0$ 终端匹配

行波

$u_L(t) = 10 \sin \omega t$

S_1 处:

$u_1(t) = 10 \sin(\omega t + \frac{\pi}{4})$

$i_1(t) = 0.1 \sin(\omega t + \frac{\pi}{4})$

S_2 处:

$u_2(t) = 10 \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$

$i_2(t) = 0.1 \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$

S_3 处:

$u_3(t) = 10 \sin(\omega t + \pi)$

$i_3(t) = 0.1 \sin(\omega t + \pi)$

2-13

解: ① $e_g(t) = 500 \sin \omega t = 500 \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$

$\dot{E}_g = 500 e^{-j\frac{\pi}{2}}$

$Z_g = Z_0$ 则 $\Gamma_g = \frac{Z_g - Z_0}{Z_g + Z_0} = 0$

$Z_L \rightarrow \infty$ 则 $\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = 1$

~~该端是~~

$\dot{U}(z) = \frac{\dot{E}_g Z_0}{Z_g + Z_0} \cdot \frac{e^{-j\beta l}}{1 - \Gamma_g \Gamma_L e^{-j2\beta l}} (e^{j\beta z} + \Gamma_L e^{j\beta z})$

$f = 300 \text{ MHz}$

在空气中传播:



扫描全能王 创建

数学作业纸

班级:

姓名:

编号:

科目:

第 2 页

2-13.

解: $\dot{E}_g = 500 e^{-j\frac{\pi}{2}} \text{ mV}$

$Z_g = Z_0$. 波源阻抗匹配

$P_g = 0$. $\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$

$$\begin{cases} \dot{U}_i(z) = \frac{\dot{E}_g}{2} e^{-j\beta L} \cdot e^{j\beta z} \\ \dot{U}_r(z) = \Gamma_L \dot{U}_i(z) \end{cases}$$

$\beta L = \frac{13\pi}{2}$

① 当 $Z_L \rightarrow \infty$.

$\Gamma_L = 1$.

$\dot{U}_{i2} = \frac{\dot{E}_g}{2} e^{-j\beta L} = 250 e^{-j\pi}$

$\dot{U}_{r2} = 250 e^{-j\pi}$

$\dot{U}_2 = 500 e^{-j\pi}$

$\therefore U_2(t) = 500 \cos(\omega t - \pi) = -500 \cos \omega t \text{ mV}$

$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_2}{Z_L} = 0$

$\therefore i_2(t) = 0$

② 当 $Z_L = 80 \Omega$

$\Gamma_L = \frac{80 - 50}{80 + 50} = \frac{3}{13}$

$\dot{U}_{r2} = \frac{750}{13} e^{-j\pi}$

$\dot{U}_2 = \frac{400}{13} e^{-j\pi}$

$\therefore U_2(t) = -\frac{400}{13} \cos \omega t \text{ mV}$

$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_2}{Z_L} = \frac{50}{13} e^{-j\pi}$

$\therefore i_2(t) = -\frac{50}{13} \cos \omega t \text{ mA}$

