

三.

$$(1) [S] = \begin{bmatrix} 0.6j & 0.8 \\ 0.8j & 0.6 \end{bmatrix}$$

$$\rho = \frac{1+|S_{11}|}{1-|S_{11}|} = \frac{1.6}{0.4} = 4$$

输出端匹配负载 $a_2 = 0$,

$$S'_{11} = S_{11} e^{-j2\beta z}$$

$$\text{当 } z = \frac{3}{4}\lambda \text{ 时, } S'_{11} = -0.6$$

(3) 仅移动输出端面

$$S'_{11} = S_{11} = 0.6j$$

$$S'_{21} = S_{21} \cdot e^{-j\beta l_2} = 0.8j$$

$$\therefore e^{-j\beta l_2} = j$$

$$l_2 = \frac{3}{4}\lambda$$

$$S'_{12} = S_{12} \cdot e^{-j\beta l_2} = 0.8j$$

$$S'_{22} = S_{22} \cdot e^{-j\beta l_2} = 0.6j$$

$$\therefore [S'] = \begin{bmatrix} 0.6j & 0.8j \\ 0.8j & 0.6j \end{bmatrix}$$

$$(2) L = \frac{1}{|S_{12}|^2} = \frac{1}{0.64} = 1.5625$$

$$\phi = \theta_{21} = 0.$$

$$[S]^+ [S] = \begin{bmatrix} -0.6j & 0.8 \\ 0.8 & -0.6j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.6j & 0.8 \\ 0.8 & 0.6j \end{bmatrix}$$

$$= [I]. \quad \text{故无耗.}$$