


2-28

①  $l = 8 \text{ mm}$ . 短路.

$$Z_0 = 400 \Omega.$$

$$f_1 = 6 \text{ GHz 时. } \lambda_1 = \frac{c}{f_1} = 0.05 \text{ m} = 5 \text{ cm}.$$


$$\bar{l} = \frac{8}{50} = 0.16$$

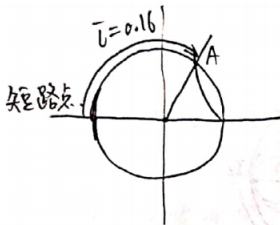

$$\bar{l}_A = 0.16. \text{ 感性.}$$

$$f_2 = 10 \text{ GHz } \lambda_2 = \frac{c}{f_2} = 3 \text{ cm}.$$

$$\bar{l} = \frac{8}{30} \approx 0.27$$

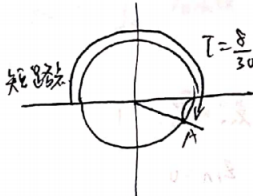

$$\bar{l}_A = 0.27. \text{ 容性.}$$

②

$$\bar{Z} = j0.5$$

$$\bar{l}_D = 0.073$$

$$\bar{l} = \bar{l}_D - \bar{l}_A = 0.073.$$

$$f_1 \text{ 时: } l = \bar{l} \lambda = 0.073 \times 5 = 0.365 \text{ cm}$$

$f_2$  时

$$l = \frac{0.00}{0.073} \times 3 = 0.219 \text{ cm}.$$



扫描全能王 创建

# 数学作业纸


班级: 180231 姓名: 钱思远 编号: 18373038 科目: 微波2-5

第 页

2-24.

①解:  $\bar{Z}_L = 1 + j\Omega$

可确定 等反射系数圆 与  $\bar{Z}_L$  位置.

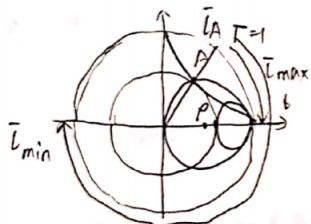

$p=2.6$

②解:  $|\Gamma_2| = \frac{p-1}{p+1} = 0.444$


$\varphi_2 = 2\beta(0.25\lambda - \bar{l}_A) = 0.352\lambda$

$\bar{l}_2 = \bar{l}_A + \frac{\lambda}{2}$

$\Gamma_2 = |\Gamma_2| e^{j\varphi_2} = 0.444 e^{j0.352\lambda}$

2-25

①解:

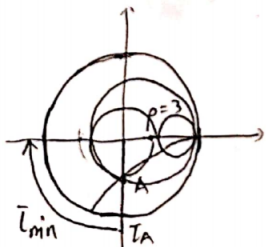

$p=3 \rightarrow$  等反射系数圆.

$\bar{l}_A = 0.375\lambda$

$|\Gamma_2| = \frac{3-1}{3+1} = \frac{1}{2}$

$\varphi_2 = -\frac{\pi}{2}$

$\Gamma_2 = \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2} \cdot j$


②解: 由等电阻圆, 等阻抗圆

得  $\bar{Z}_L =$

$Z_L = \bar{Z}_L \cdot 300\Omega$

2-26.

①解:

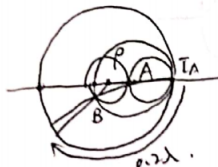

$\bar{l}_L = 2\lambda$

$\Gamma_2 = \frac{p-1}{p+1} = \frac{2-1}{2+1} = \frac{1}{3}$

②解:

$0.2\lambda$  处: B.

$0.25\lambda$  处: 短路点,  $\Gamma_2 = -1$

$Z_{in} = 0$

$0.5\lambda$  处: 重复,  $\Gamma_2 = \frac{1}{3}$

$\bar{Z}_{in} = 2\Omega$



扫描全能王 创建